



$$R1 = 12 \Omega$$

$$R2 = 10 \Omega$$

$$R3 = 9 \Omega$$

$$E1 = 12V$$

$$E2 = 4V$$

$$+I_3 R1 + E2 - E1 = 0$$

$$I_3 \cdot 12 + 4 - 12 = 0$$

$$I_3 \cdot 12 - 8 = 0$$

$$I_3 = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

$$I_2 R2 + I_2 R3 - I_3 R1 = 0$$

$$I_2 \cdot 10 + I_2 \cdot 9 - I_3 \cdot 12 = 0$$

$$19 \cdot I_2 - 12 \cdot \frac{2}{3} = 0$$

$$19 \cdot I_2 = 8$$

$$I_2 = \frac{8}{19}$$

$$19,$$

$$I_1 = \frac{8}{19} + \frac{2}{3} \approx 1,09A$$

2- $I_1 = I_2 + I_3$

$$6 + 3i_2 = 0$$

$$i_2 = -2A$$

$$-25 + 5i_3 = 0$$

$$i_3 = 5A$$

• O sentido começa a partir do polo positivo e a fonte de 51V

$$3 - 12 = 18 \quad A \quad 13 = 9 \quad A \quad 11 = 1A$$

$$4 - 15i + 5 + 6i + 8i - 3 + 11i - 12 + 10i$$

$$50i = -10$$

$$i = -0,2$$

$$0,2 \quad A$$

$$> R1: \infty \quad R2: \infty \quad R3: \infty$$

$$E1: 10 \quad E2: 9 \quad E3: 5$$

$$18 - 9 = 9 \quad 10 - 9 = 1 \quad 9 + 9 = 18$$